

1. Contrôle préalable

Cette partie est conçue comme une vérification pour vous permettre de déterminer si vous comprenez les concepts abordés en cours ou non. Veuillez répondre par « Vrai » ou « Faux » aux questions suivantes et inclure une explication :

- 3.1. L'introduction du pipeline au chemin de données du processeur entraîne l'exécution d'instructions avec une latence et un débit plus élevés.
- 3.2. Les « aléas de données » se traduiront généralement par trois suspensions (*anglais*. stalls) du pipeline si on n'utilise pas l'unité de transfert.
- 3.3. Tous les « aléas de données » peuvent être résolus en utilisant l'unité de transfert.
- 3.4. La suspension du pipeline est le seul moyen de résoudre les « aléas de branchement ».


2. Registres du pipeline

- 2.1. Afin de convertir un processeur en cycle-unique en un processeur en pipeline, des registres sont introduits entre les différentes étapes du chemin de données. Indiquez les emplacements de ces registres dans le diagramme disponible sur la dernière page de ce document.
- 2.2. Quel est le rôle des registres nouvellement introduits ?

- 2.3. Pourquoi avons-nous besoin de sauvegarder les signaux de commande plusieurs fois dans le pipeline ?

 3. Analyse de Performance

Avant de continuer avec les questions de ce TD, faisons un petit rappel sur les contraintes de temps associées aux bascules et circuits combinatoires.




Contraintes en entrée :

- Le “Setup Time” t_{setup} est le temps avant le front montant de CLK auquel l’entrée D doit être stable (c.-à-d. ne change pas).
- Le “Hold Time” t_{hold} est le temps après le front montant de CLK auquel l’entrée D ne doit pas changer.
- t_a est la fenêtre de temps auquel l’entrée D doit être stable ($t_a = t_{setup} + t_{hold}$).

Contraintes en sortie :

 
- Le “min CLK to Q delay” t_{ccq} est le temps après le front montant CLK auquel la sortie Q serait instable (c.-à-d. pourrait changer).
- Le “max CLK to Q delay” t_{pcq} est le temps après le front montant CLK auquel la sortie Q est garantie d’être stable.



Circuits combinatoires :

Les circuits combinatoires possèdent également des contraintes de temps sur les ports logiques utilisés. Le “min delay” t_{cd} pour un circuit (en vert) est le temps minimum entre le moment où une entrée du circuit change et le moment où la sortie de ce circuit commence à changer.

 Le “max delay” t_{pd} (en rouge) est le temps maximum entre le moment où une entrée du circuit change et jusqu’à ce que la sortie atteigne sa valeur finale.




Registres et circuits combinatoires :

Le schéma suivant montre un circuit constitué de deux registres et une logique combinatoire quelconque entre ces deux registres ;

Dans le schéma à droite, l’entrée d’une bascule provient de la sortie d’une autre bascule, via un circuit combinatoire. C-à-d. l’entrée D2 de la bascule R2 provient de la sortie Q1 de la bascule R1 après avoir traversé le circuit logique CL.

 Ainsi, il faut que la sortie du circuit R1_CL (c.-à-d. D2) se stabilise pour une durée minimale combinée supérieure ou égale au temps de setup t_{setup} de la bascule R2 si l’on veut que cette dernière « observe » la nouvelle valeur D2. Il faut aussi que cette valeur reste stable pendant une durée t_{hold}




après le front montant de l'horloge pour que la bascule R2 ait le temps de faire une copie.

Pour respecter la contrainte sur t_{hold} , nous avons :


$$\begin{aligned} t_{hold} &< \min_delai(bascule) + \min_delai(CL) \\ &< t_{ccq} + t_{cd} \end{aligned}$$

Et pour respecter la contrainte sur t_{setup} , nous avons :
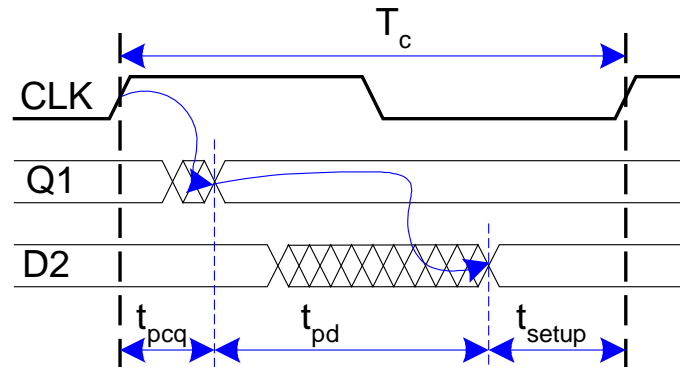
$$\begin{aligned} T_c &\geq \max_delai(bascule) + \max_delai(CL) + t_{setup} \\ &\geq t_{pcq} + t_{pd} + t_{setup} \end{aligned}$$



Exemple :

 

Caractéristiques temporelles

$$t_{ccq} = 30 \text{ ps}, \quad t_{pcq} = 50 \text{ ps}$$

$$t_{setup} = 60 \text{ ps}, \quad t_{hold} = 70 \text{ ps}$$

$$t_{pd} = 35 \text{ ps}, \quad t_{cd} = 50 \text{ ps}$$

$$t_{pd} \text{ circuit} = 3 \times 35 \text{ ps} = 105 \text{ ps}$$

$$t_{cd} \text{ circuit} = 2 \times 25 \text{ ps} = 50 \text{ ps}$$

Contrainte sur t_{setup}

$$\begin{aligned} T_c &\geq (50 + 105 + 60) \text{ ps} = 215 \text{ ps} \\ f_c &= 1/T_c = 4.65 \text{ GHz} \end{aligned}$$

Contrainte sur t_{hold}

$$\begin{aligned} t_{ccq} + t_{cd} &> t_{hold} \\ (30 + 50) \text{ ps} &> 70 \text{ ps} \text{ Vérifiée !} \end{aligned}$$

Retour maintenant à notre circuit de processeur en pipeline. Afin de réaliser une analyse temporelle des performances, supposons les paramètres suivants :

t_{cpq} registre :	30 ps	,	t_{setup} registre :	20 ps
t_{pd} Mux :	25 ps	,	t_{pd} UAL :	200 ps
t_{cpq} Mem :	250 ps	,	t_{setup} MEM :	200 ps
t_{cpq} Banc Regs. :	150 ps	,	t_{setup} Banc Regs. :	20 ps

3.1. Avec les délais indiqués ci-dessus pour chacun des composants du chemin de données, quel serait le temps d'horloge le plus rapide possible pour un chemin de données à cycle unique ?

3.2. Quelle serait la fréquence d'horloge la plus rapide possible pour un chemin de données en pipeline ?

3.3. Quelle est l'accélération obtenue après conversion du chemin de données à cycle unique vers un chemin de données en pipeline ? Pourquoi l'accélération est-elle inférieure à 5 ?

4. Aléas d'exécution

La conversion d'un chemin de données à cycle unique en une version en pipeline introduit trois types d'aléas d'exécution : aléas structurels, aléas de données et aléas de branchement.

Aléas structurels

Ils surviennent lorsque plusieurs instructions doivent utiliser en même temps la même ressource dans le chemin de données. Il existe deux causes principales d'aléas structurels :

Banc de registres : Le « banc de registres » est accédé à la fois pendant l'étape ID, lorsqu'il est lu, et pendant l'étape WB, lorsqu'il est modifié (écrit). Ce problème est résolu en ayant des ports de lecture et d'écriture séparés. Dans le cas de lecture et d'écriture simultanées dans le même registre, le processeur écrit dans le registre pendant la première moitié du cycle d'horloge et lit à partir de celui-ci pendant la seconde moitié.

Accès Mémoire : La mémoire héberge au même temps les instructions du programme à exécuter et les données à traiter. Disposer d'une mémoire d'instructions séparée (IMEM) et d'une mémoire de données (DMEM) résout ce problème. Cela est implémenté en utilisant des mémoires caches séparées pour les instructions et les données (voir cours sur les caches mémoire).

Les aléas structurels peuvent toujours être résolus en ajoutant plus de matériel.

Aléas de données

Ces aléas sont causés par les dépendances sur les données entre les instructions. En particulier, Un aléa de données survient lorsqu'une instruction lit depuis un registre avant qu'une instruction précédente n'ait fini d'écrire dans ce registre.

Unité de transfert

La plupart des aléas de données peuvent être résolus par transfert, c.-à-d. lorsque la sortie de l'étage EX ou l'étage MEM est transférée directement à l'étage EX de l'instruction ultérieure.

- 4.1. Signalez les aléas de données dans le code ci-dessous et indiquez comment le transfert de données pourrait être utilisé pour les résoudre.

<div>Cycles</div> <div>Instructions</div>	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
1. addi \$t0, \$a0, -1	IF	ID	EX	MEM	WB		
2. and \$s2, \$t0, \$a0		IF	ID	EX	MEM	WB	
3. sltiu \$a0, \$t0, 5			IF	ID	EX	MEM	WB

4.2. Combien d'instructions après une instruction `addi` pourraient être affectées par des aléas de données liés à cette instruction ?

Suspension de pipeline

4.3. Identifiez les aléas de données dans le code ci-dessous. Pourquoi l'un de ces aléas ne peut pas être résolu avec l'unité de transfert ? Que pouvons-nous faire pour résoudre ce problème ?

Cycles Instructions	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
1. <code>addi \$s0, \$s0, 1</code>	IF	ID	EX	MEM	WB			
2. <code>addi \$t0, \$t0, 4</code>		IF	ID	EX	MEM	WB		
3. <code>lw \$t1, 0(\$t0)</code>			IF	ID	EX	MEM	WB	
4. <code>add \$t2, \$t1, \$0</code>				IF	ID	EX	MEM	WB

4.4. Dans une équipe d'ingénieurs, vous travaillez sur la conception d'un compilateur pour un processeur MIPS (rappelez-vous, c'est le compilateur qui produit des fichiers en langage assembleur). Comment ce compilateur pourrait réorganiser les instructions du code de l'exercice 4.1 afin de minimiser les aléas de données tout en garantissant le même résultat.

Détection des aléas de données

Supposons que nous ayons les signaux `rs`, `rt`, `RegWEn` et `rd` pour deux instructions (instruction n et instruction $n + 1$) et nous souhaitons déterminer s'il existe un aléa de données entre ces instructions. Nous pouvons simplement vérifier si le `rd` de l'instruction n correspond à `rs` ou `rt` de l'instruction $n + 1$, indiquant de ce fait un aléa de données (Pourquoi cela ?).

Nous pourrions alors utiliser cette détection pour déterminer quels chemins de transfert à utiliser (depuis EX/MEM vers l'entrée A/B de l'UAL) ou la période de suspension (le cas échéant) à appliquer pour assurer une exécution correcte des instructions.

En pseudo-code, cela donne :

```
if (rs(n + 1) == rd(n) || rt(n + 1) == rd(n) && RegWEn(n) == 1) {
    /* transférer sortie de l'UAL de l'instruction n */
}
```

Aléas de branchements

Les aléas de branchement sont causés par les instructions de saut et de branchement. En effet, dans une exécution séquentielle sans branchement et sans saut l'instruction suivante se trouve à l'adresse mémoire spécifiée par $PC + 4$. Dans le cas des instructions de saut et pour certaines instructions de branchement, le PC suivant n'est pas $PC + 4$, mais sera le résultat du calcul effectué à l'étape EX. Une solution possible à ce problème est de suspendre le pipeline lors d'un aléa de branchement, mais cela impactera négativement les performances.

4.5. Outre la suspension du pipeline, que pouvons-nous faire pour résoudre les aléas de branchement ?

4.6. Combien d'aléas d'exécution y aurait-il dans le code MIPS ci-dessous s'il est exécuté dans un processeur en pipeline **sans** unité de transfert ? Quel est le type de chaque aléa d'exécution ? (Examinez toutes les paires d'instructions possibles pour des aléas éventuels).

Combien de fois faut-il suspendre le pipeline pour éliminer des aléas de données éventuels ?
Quid des aléas de branchements ?

Cycles Instructions	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
1. sub \$t1, \$s0, 1	IF	ID	EX	MEM	WB				
2. or \$s0, \$t0, \$t1		IF	ID	EX	MEM	WB			
3. sw \$s1, 100(\$s0)			IF	ID	EX	MEM	WB		
4. beq \$s0, \$s2, 1				IF	ID	EX	MEM	WB	
5. add \$t2, \$0, \$0					IF	ID	EX	MEM	WB

